

# Thème 1

## Chapitre 4 : Algèbre de Bool

### I Eléments du programme

Contenus	Capacité attendue	Commentaire
Valeurs booléennes : 0, 1 ; Opérateurs booléens : and, or, not ; Expressions booléennes	C1.5 : Dresser la table d'une expression booléenne.	Le ou exclusif (xor) est évoqué. Quelques applications directes comme l'addition binaire sont présentées. L'attention des élèves est attirée sur le caractère séquentiel de certains opérateurs booléens.

### II Un peu d'histoire <sup>1 2</sup>

-300 : Le philosophe Grec Aristote définit dans son œuvre ce qu'est la logique.


1854 : Boole publie un ouvrage dans lequel il démontre que tout processus logique peut être décomposé en une suite d'opérations logiques (ET, OU, NON) appliquées sur deux états (ZERO-UN, OUI-NON, VRAI-FAUX, OUVERT-FERME).

### III Portes logiques

Les circuits d'un ordinateur manipulent, certes des 0 et des 1, mais surtout, ces valeurs sont tous simplement représentées par des tensions électriques : si la tension est basse, cela représente 0, si la tension est haute (variable selon les composants), cela représente un 1.
 
#### 1 La porte NON

Ces circuits électroniques sont construits à partir de transistors.



Ces derniers se comportent comme des interrupteurs : si la tension en Entrée est basse, le courant ne passe pas et la tension est haute en Sortie. Si la tension est haute en Entrée, le courant passe (vers la masse) et la tension en Sortie devient basse. Ainsi, un transistor permet d'obtenir une porte logique NON (NOT en anglais) puisqu'une tension en Entrée conduit à la tension contraire en Sortie.

La porte NOT possède un bit en entrée (E), et un bit en sortie (S).

On la représente par le schéma suivant :



Pour représenter le calcul réalisé par une porte logique, on écrit ce que l'on appelle une table logique. Cette dernière est constituée d'autant de colonnes que d'entrées et de sorties. On écrit en entrée, toutes les possibilités et on indique alors en sortie les valeurs obtenues.

Pour la porte NOT, nous obtenons donc :

Porte NOT	
E	S
0	1
1	0

<sup>1</sup>Serge ROSSI. *Histoire de l'informatique* [en ligne]. 20 novembre 2004 [consulté le 18 juillet 2019]. [histoire.info.online.fr](http://histoire.info.online.fr)

<sup>2</sup>François GUILLIER. *Histoire de l'informatique* [en ligne]. 2016 [consulté le 18 juillet 2019]. [histoire-informatique.org](http://histoire-informatique.org)


<sup>3</sup>Evan-Amos [Public domain], via Wikimedia Common

<sup>4</sup>Image <http://electroniqueamateur.blogspot.com/2014/09/explorons-les-portes-logiques.html>

En combinant plusieurs transistors, on peut ainsi obtenir d'autres portes.


Par exemple :

 - en combinant deux transistors en série, obtient une porte logique NON ET (NAND en anglais) :



5

 - en combinant deux transistors en parallèle, on obtient une porte logique NON OU (NOR en anglais):




6

Ces deux portes suffisent à concevoir n'importe quel circuit. On dit qu'elles forment une base complète.
 
## 2 La porte ET

Une autre porte logique très importante est la porte logique ET (AND en anglais).



7

Elle a deux bits en entrées (E0 et E1) et un seul en sortie (S).

On la représente par le schéma suivant :




Sa table logique est alors la suivante :

Porte AND		
E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	S
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

On peut remarquer que cette porte permet d'obtenir en sortie le produit des deux bits donnés en entrée.
 
## 3 La porte OU

Une troisième porte logique tout aussi importante est la porte logique OU (OR en anglais).



8

<sup>5</sup>Image <http://electroniqueamateur.blogspot.com/2014/09/explorons-les-portes-logiques.html>


<sup>6</sup>Image <http://electroniqueamateur.blogspot.com/2014/09/explorons-les-portes-logiques.html>

<sup>7</sup>Image <http://electroniqueamateur.blogspot.com/2014/09/explorons-les-portes-logiques.html>

<sup>8</sup>Image <http://electroniqueamateur.blogspot.com/2014/09/explorons-les-portes-logiques.html>

Elle a deux bits en entrées (E0 et E1) et un seul en sortie (S).

On la représente par le schéma suivant :



Sa table logique est alors la suivante :

Porte OR		
E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	S
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Les trois portes NOT, AND et OU permettent également de concevoir n'importe quel circuit électronique.

## IV Fonctions booléennes

### 1 Définition

Une **fonction booléennes** est une fonction qui prend en entrée un ou plusieurs bits mais qui ne produit qu'un seul bit.

### 2 Fonctions booléennes associées aux portes logiques

Certaines circuits électroniques peuvent donc être décrits comme des fonctions booléennes. Les portes logiques du paragraphe précédent en font partie.

Ainsi :

- la fonction associée à la porte NOT est **la négation**. On la note  $\neg x$  ;
- la fonction associée à la porte AND est **la conjonction**. On la note  $x \wedge y$  ;
- la fonction associée à la porte OR est **la disjonction**. On la note  $x \vee y$ .

### 3 Table de vérité

#### Propriété

Une **table de vérité** d'une fonction booléennes avec  $n$  bits en entrée aura  $2^n$  lignes, correspondant aux  $2^n$  combinaisons possibles d'entrées.

#### Tables de vérité des fonctions booléennes étudiées

		x	y	$x \wedge y$	x	y	$x \vee y$
		0	0	0	0	0	0
		1	0	0	1	0	1
		0	1	0	0	1	1
		1	1	1	1	1	1

## V Expressions booléennes

En utilisant les opérateurs ci-dessus, on peut définir n'importe quelle fonction booléenne comme expression booléenne sur ses entrées.

### 1 La porte logique XOR


#### Définition

Le **ou exclusif** (XOR en anglais), noté  $x \oplus y$  est défini par la table de vérité suivante :

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Ce "ou exclusif" est à comprendre comme "soit l'un, soit l'autre".

On le représente par le schéma suivant :



**Exercice**

Vérifier que  $a \oplus b = (a \vee b) \wedge \neg(a \wedge b)$ .

**2 Exemple****Exercice**

On considère la fonction définie par l'expression booléenne appliquée à un triplet  $(x; y; z)$  :  $f(x; y; z) = (x \wedge y) \oplus (\neg y \vee z)$ . Compléter la table de vérité :

x	y	z	$x \wedge y$	$\neg y$	$\neg y \vee z$	$(x \wedge y) \oplus (\neg y \vee z)$
0	0	0				
1	0	1				
0	1	1				
1	1	0				
0	0					
1	0					
0	1					
1	1					

**3 Identités élémentaires**

Hormis quelques évidences (commutativité, associativité, ...), les identités élémentaires ont quelques propriétés intéressantes :

**Distributivité****Propriété**

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

**Exercice**

Démontrer cette propriété à l'aide de tables de vérité.

**Lois de Morgan****Propriété**

$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$$

$$\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$

**Exercice**

Démontrer cette propriété à l'aide de tables de vérité.

### Exercice

Sans table de vérité, démontrer que  $\neg(y \wedge (x \vee \neg y)) = \neg x \vee \neg y$ .

## VI Circuits combinatoires


Un **circuit combinatoire** est un circuit électronique qui possède des entrées et des sorties mais dont ces dernières ne dépendent que des entrées.

Lorsque les sorties dépendent de valeurs d'entrées précédentes, il s'agira de **circuits séquentiels**, nécessitant une mémoire.
 
### 1 Le décodeur

Un décodeur  $n$  bits possède  $n$  entrées et  $2^n$  sorties. Les  $n$  bits en entrée sont utilisées pour mettre à 1 la sortie dont le numéro est égal au nombre codé (en binaire) par les entrées et mettre les autres sorties à 0.

Avec des portes logiques, il peut être construit de la manière suivante (décodeur 2 bits) :



1. Ecrire la table de vérité d'un décodeur 2 bits (Ecrire les entrées et les sorties dans l'ordre décroissant des indices).
2. Ecrire les quatre expressions booléennes correspondant aux quatre sorties.

### 2 Le demi-additionneur 1 bit

Un circuit pour additionner  $n$  bits est construit à partir d'additionneurs de 1 bit en cascade.

Ce dernier doit avoir deux bits en sortie : l'unité (S) et la retenue (C).

Dans un premier temps, un demi-additionneur possède deux entrées (E0 et E1), les deux bits à ajouter.

1. Dresser la table de vérité du demi-additionneur 1 bit.
2. Ecrire les expressions booléennes correspondant aux sorties S et C.
3. Dessiner un schéma de portes logiques d'un demi-additionneur 1 bit.

### 3 L'additionneur 1 bit

Le demi-additionneur sert pour l'addition des deux premiers bits. Ensuite, pour les additions des bits suivants, il faut tenir compte de la retenue éventuelle de l'addition précédente. Pour cela, il faut donc cette fois, trois entrées (E0, E1 et C0) et deux sorties (S et C).

1. Dresser la table de vérité d'un additionneur 1 bit.
2. Ecrire les expressions booléennes correspondant aux sorties s et c.
3. Dessiner un schéma de portes logiques d'un demi-additionneur 1 bit.

## VII En langage python ...

### 1 True, False, 0, 1 et les autres

Dans une expression booléenne, les opérandes peuvent être de différents types. Pour python, ce qui est nul ou vide est interprété comme False : 0, 0.0, "", ' ', [ ], { }, ... Le reste est considéré comme True.

#### Exemple

```
def multiple_3(nb):  
    if nb % 3:  
        # le reste nb % 3 vaut 1 ou 2 (True)  
        rep = 'pas multiple de trois'  
    else:  
        # nb % 3 vaut 0 (False)  
        rep = 'multiple de trois'  
    return rep
```

## Conséquences

Si on note 0 et 1 à la place de False et True :

- `a and b` équivaut au produit `a * b` ;
- `a or b` équivaut à `a + b - a * b`.

## 2 Séquentialité/paresse des opérateurs AND et OR

Dans une expression `a and b` ou `a or b`, si `a` est faux, l'expression prend la valeur de `a`, sinon, elle prend la valeur de `b`. La valeur d'une expression `a and b` ou `a or b` est la dernière valeur évaluée.

## 3 Priorité

Parmi les opérateurs booléens, la préséance, du plus fort au plus faible, est la suivante:

- `is not` ; `not in`
- `not x`
- `and`
- `or`

On peut s'en rendre compte avec les instructions suivantes :

```
>>> 1 or 0 and 0
1
>>> (1 or 0) and 0
0
```

En cas de doute, **ne pas hésiter dans une expression booléenne à ajouter des parenthèses**, même si elles peuvent être inutiles.

## 4 Opération sur les bits

Le langage python dispose d'opérateurs qui agissent directement sur les bits :

### NOT

Pour effectuer un NON (NOT) bit à bit, il suffit d'utiliser le caractère `~` :

```
>>> bin (~0b1001)
'-0b1010'
>>> ~9
-10
>>> hex(~0x9)
'-0xa'
```

### AND

Pour effectuer un ET (AND) bit à bit, il suffit d'utiliser le caractère `&`.

Voici trois manières d'effectuer le même travail :

```
>>> bin (0b1010 & 0b1100)
'0b1000'
>>> 10 & 12
8
>>> hex(0xA & 0xC)
'0x8'
```

### OR

Pour le OU (OR), il suffit d'utiliser le caractère `|` :

```
>>> bin (0b1010 | 0b1100)
'0b1110'
>>> 10 | 12
14
>>> hex(0xA | 0xC)
'0xe'
```

## XOR

Pour le OU exclusif (XOR), il suffit d'utiliser le caractère `^` :

```
>>> bin (0b1010 ^ 0b1100)
'0b110'
>>> 10 ^ 12
6
>>> hex(0xA ^ 0xC)
'0x6'
```

## Décaler des bits vers la droite ou la gauche

Pour décaler des bits vers la droite ou la gauche de  $n$  rangs, on utilise `>>` ou `<<` suivi du nombre de rangs  $n$  :

```
>>> bin(0b0001010 << 3)
'0b1010000'
>>> bin(0b01001010 >> 4)
'0b100'
```

### Remarque

C'est une manière très rapide d'effectuer des multiplications ou des divisions par des puissances de 2.

## VIII Pour s'entraîner

### 1 Exercice

Montrer à l'aide d'une table de vérité mais aussi à l'aide des propriétés des identités élémentaires l'égalité :

$$(x \wedge y) \vee (\neg y \wedge z) = (x \vee \neg y) \wedge (y \vee z).$$

### 2 Exercice

On souhaite définir une fonction booléenne à deux variables  $x$  et  $y$  qui vaut 1 si les deux variables ont la même valeur.

1. Dresser la table de vérité de cette fonction.
2. Ecrire l'expression booléenne correspondant à cette fonction.
3. Dessiner un schéma de portes logiques de cette fonction.
4. Ecrire une fonction en langage python, à l'aide d'expressions booléennes, répondant à la définition de cette fonction booléenne.

### 3 Exercice

On considère la fonction booléenne à trois variables suivante :  $f(x; y; z) = (x \wedge \neg y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge z)$

1. Donner la table de vérité de cette fonction.
2. Quel est le rôle de cette fonction ?
3. Simplifier son écriture.

### 4 Exercice

Dessiner un additionneur deux bits, combinaison d'un semi-additionneur et d'un additionneur.

### 5 Exercice : opérateur NAND

1. Ecrire une fonction `nand` en langage python correspondant à la fonction à deux variables :  $f(x; y) = \neg(x \wedge y)$ .

```
def nand(x: bool, y: bool)-> bool:
    '''
    Fonction qui renvoie (x nand y).
    '''
    sortie = ... # <--- A compléter
    return sortie
```

2. Ecrire la table de vérité de cet opérateur logique.



## 6 Exercice : opérateur NOR

1. Ecrire une fonction `nor` en langage python correspondant à la fonction à deux variables :  $f(x; y) = \neg(x \vee y)$ .
2. Ecrire la table de vérité de cet opérateur logique.

## 7 Exercice

Ecrire les tables de vérité puis simplifier les expressions suivantes :

- $(a \text{ or } b) \text{ and } (a \text{ and } b)$
- $(a \text{ or } b) \text{ or } (a \text{ and } b)$

### Source

- T. Balabonski, S. Conchon, J.-C. Filliâtre, K. Nguyen. Circuits et logique booléenne. In *Numérique et sciences informatiques*. ellipses, 2019. pp. 275-285. ISBN 978-2-34-003364-1
- S. Bays. Types simples. In *Numérique et sciences informatiques*. ellipses, 2019. pp. 101, 103, 118. ISBN 978-2-34-0031772-2
- <http://www.cburch.com/logisim/> (pour le tracé des portes et circuits logiques)